

Лабораторная работа 1

Построение логических схем в среде моделирования

Выполнил: Шибанов Игорь М3136 2022 год

Цель работы: моделирование логических схем на элементах с памятью.

Инструментарий и требования к работе: работа выполняется в среде моделирования Logisim evolution.

Описание: составить счётчик и регистр сдвига с линейной обратной связью

Вариант:

- 1) Асинхронный вычитающий счетчик по модулю 13.
- 2) Регистр сдвига с линейной обратной связью. Тип конфигурации – Фибоначчи. Конфигурация (7, 1, 0).

Асинхронный вычитающий счетчик по модулю 13

Принцип работы:

Асинхронный вычитающий счетчик – это такой счетчик, в котором выходное значение по запросу уменьшается на 1 (в моем случае по модулю 13).

В начале своей работы я построил синхронный RS-триггер (Рисунок 1). В проекте он имеет название «RSTrigger».

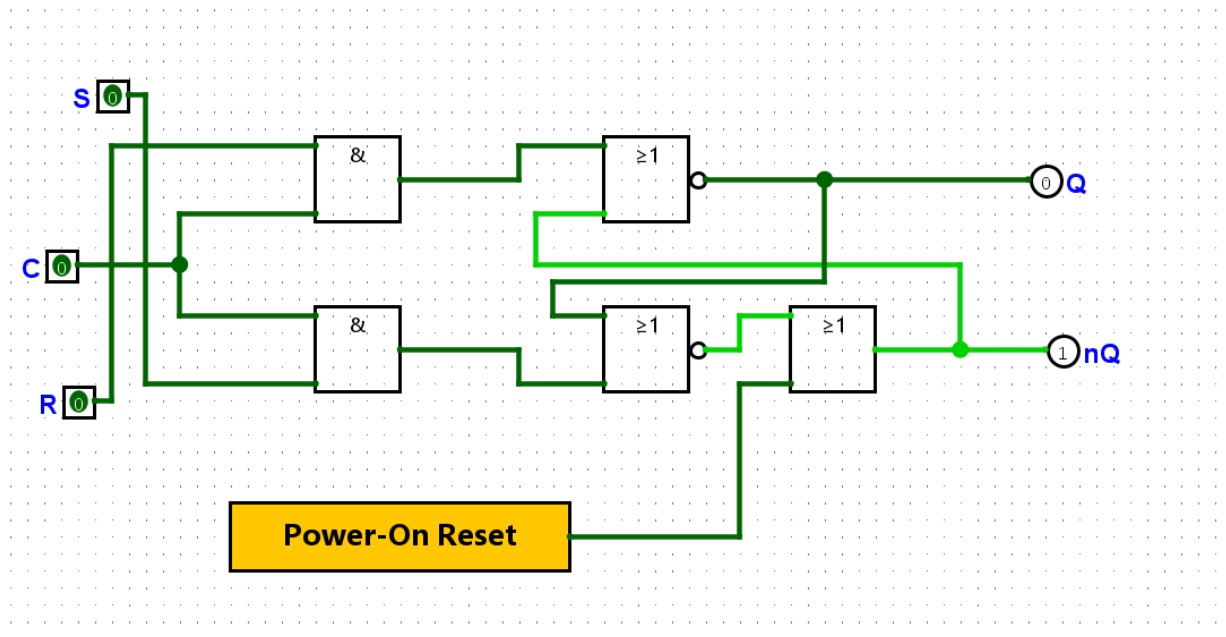


Рисунок 1 – RS триггер

Таблица истинности для RS триггера:

R	S	Q
0	0	сохранение
0	1	1
1	0	0
1	1	запрещено

Отличие синхронного RS триггера от обычного в том, что, когда на контакте синхронизации 0, триггер приостанавливает свою работу.

На основе RS триггера я собрал синхронный JK триггер (Рисунок 2). В проекте он имеет название «JK».

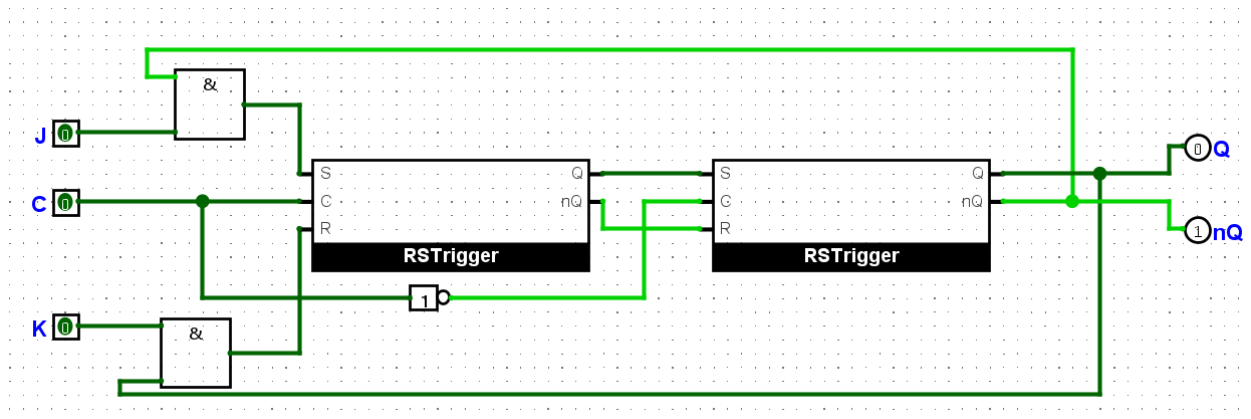


Рисунок 2 – JK триггер (C - контакт синхронизации)

JK триггер работает так же, как и RS триггер, однако он инвертирует предыдущее значение, если подать в него 1 1. Также стоит заметить, что в моей реализации синхронный JK триггер срабатывает только при переходе C из 1 в 0.

Далее на основе JK триггера я собрал еще один триггер (Рисунок 3). В проекте он имеет название «Ttrigger».

 


Рисунок 3

В нем я замкнул контакты JK, благодаря чему стало удобно считать по mod 2 (т.е к предыдущему значению мы прибавляем T и берем mod 2). *Примечание:* этот триггер также работает при переходе C из 1 в 0.

После этого я построил асинхронный вычитающий счетчик без модуля (Рисунок 4). *Примечание:* т.к Т триггер работает при переходе С из 1 в 0, я инвертирую значение на входе. Когда подаешь первую 1 на вход, во все Т триггеры подаются 0, и значения на выходе становятся 1111. После подачи второй 1 на вход, значения на входах первого Т триггера изменятся на 0, и значения на выходе становятся 1110. После подачи третьей 1 на вход, значения на входах первого Т триггера изменятся на 0, а далее и значения на входах второго Т триггера изменятся на 0, после чего значения на выходе становятся 1101 и т.д.


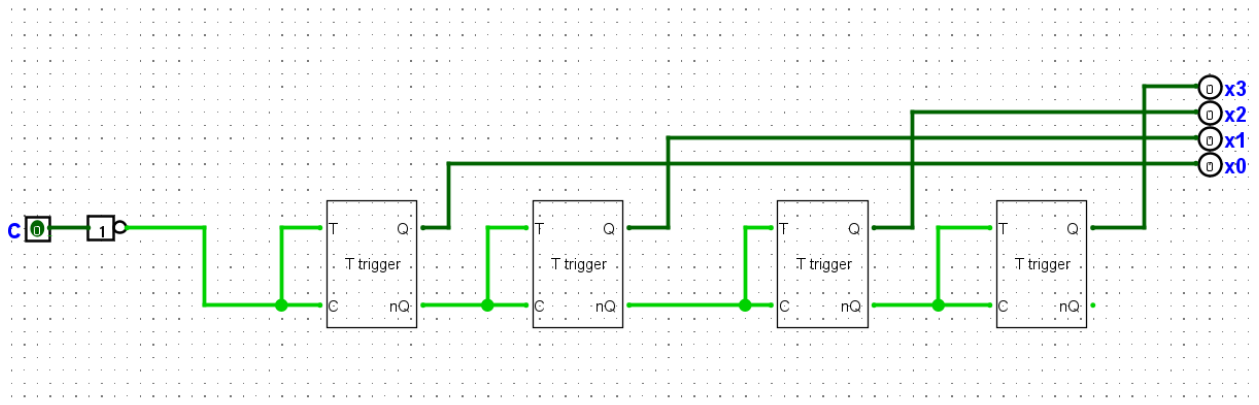


Рисунок 4 - Асинхронный вычитающий счетчик

 Временная диаграмма асинхронного вычитающего счетчика:



Осталось добавить модуль к моему счетчику. Для этого нужно, чтобы после 0 счетчик переходил к 12 (1100). Чтобы обрабатывать ноль на выходах, я поставил ИЛИ от 4 элементов (Рисунок 5). Далее для удобства я буду называть этот элемент orAns.


 


Рисунок 5 – Или от выходов

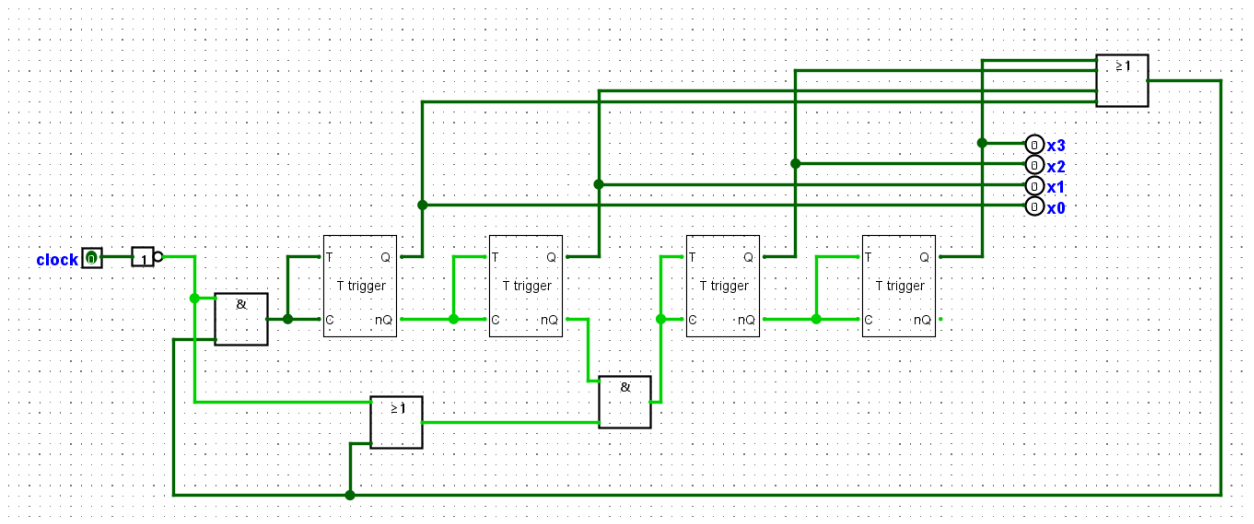После того, как я научился обрабатывать 0 на выходах, я построил такую схему:



Теперь при всех нулях на выходах первые два Т триггера не будут задействованы, а вторые будут. Заметим, что, чтобы задействовать 3 и 4 триггеры, нужно взять или от входа и orAns, иначе в них бы всегда подавался 0. Аналогично, чтобы в первые 2 триггера не подавалась 1 нужно было взять и от входа и orAns. Однако при такой реализации мой счетчик переходил из 1 сразу к 12. Это получалось из-за того, что срабатывали 3 и 4 триггеры. Рисунки 7 – 11 детально показывают этот момент.

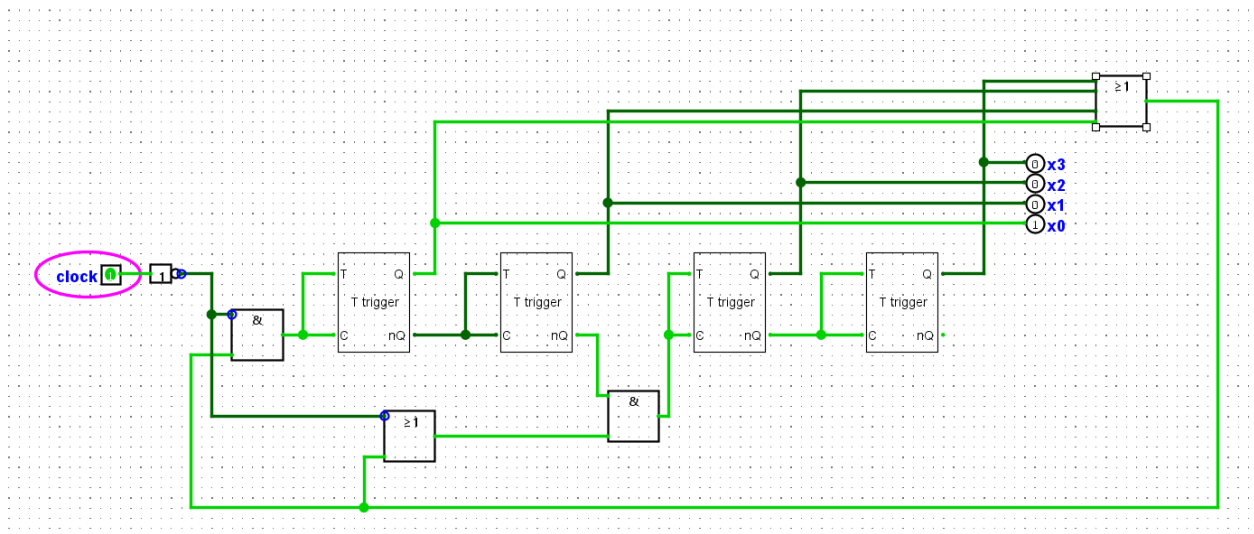


Рисунок 7

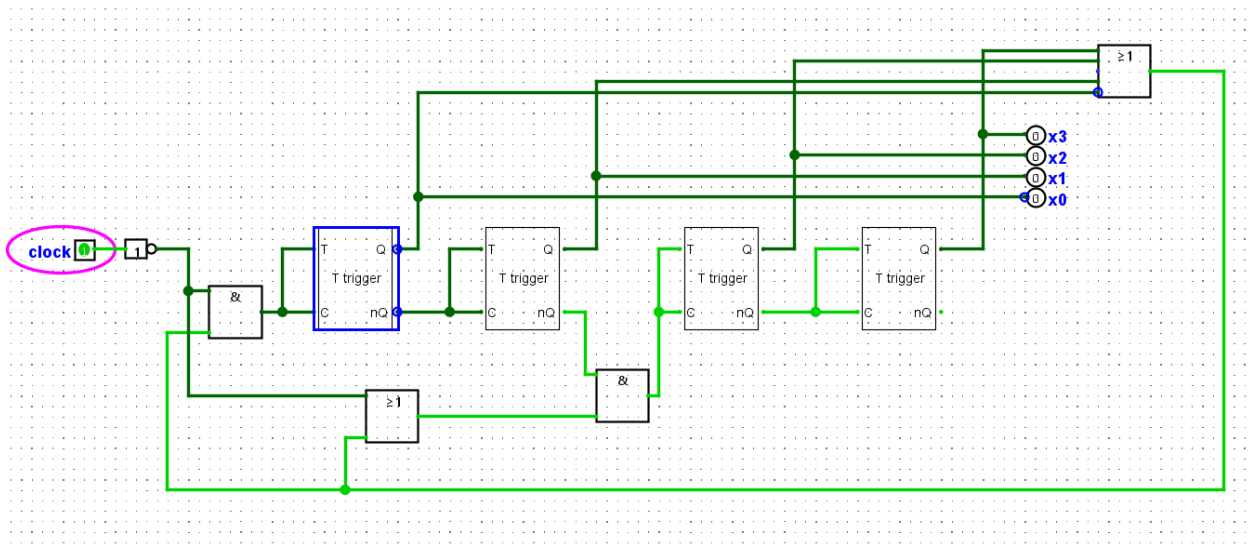


Рисунок 8

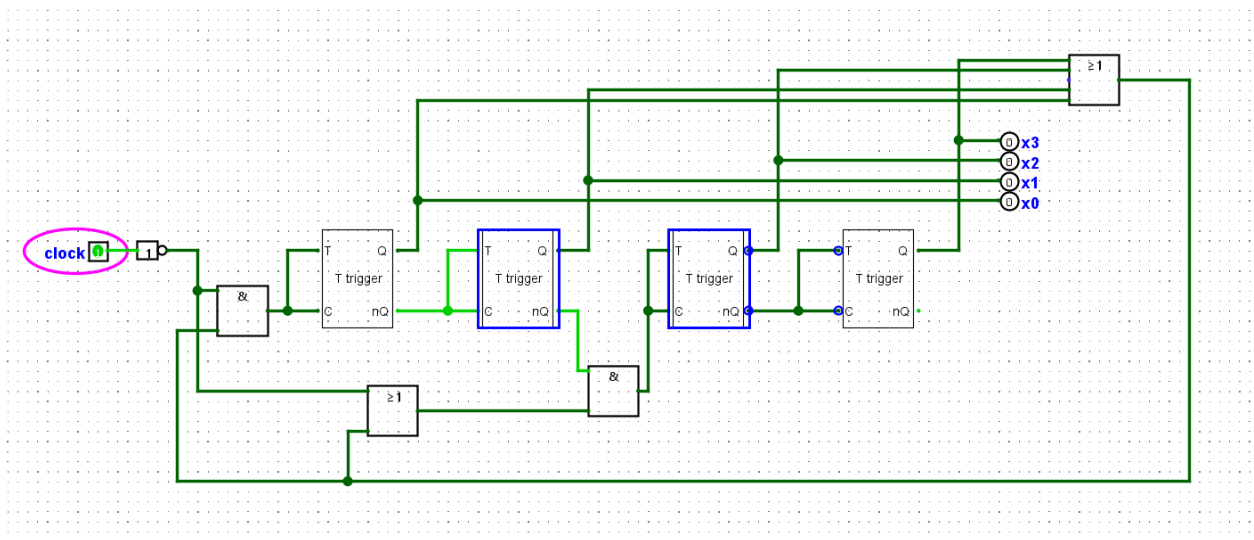


Рисунок 9

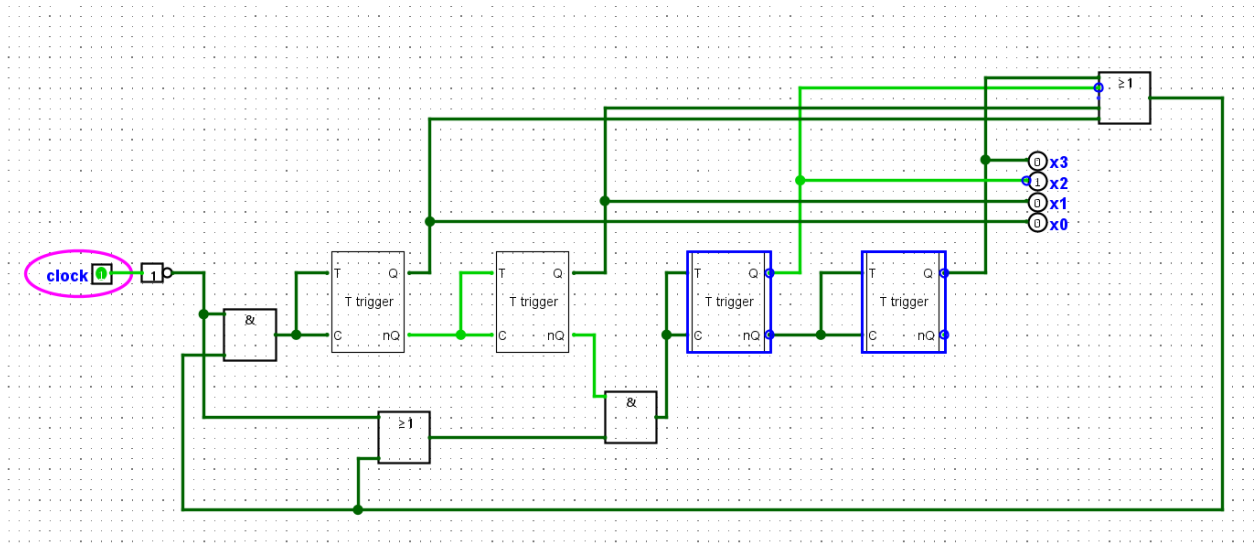


Рисунок 10

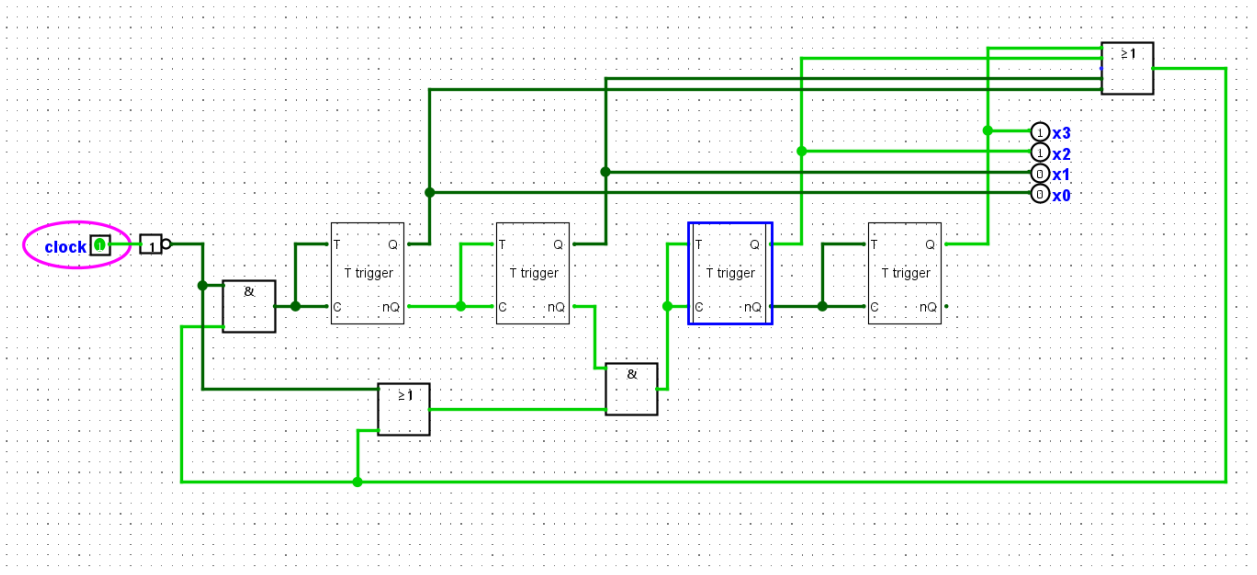


Рисунок 11

Для того чтобы исправить данную проблему, я построил **итоговую** схему (Рисунок 12). В проекте она имеет название «main».

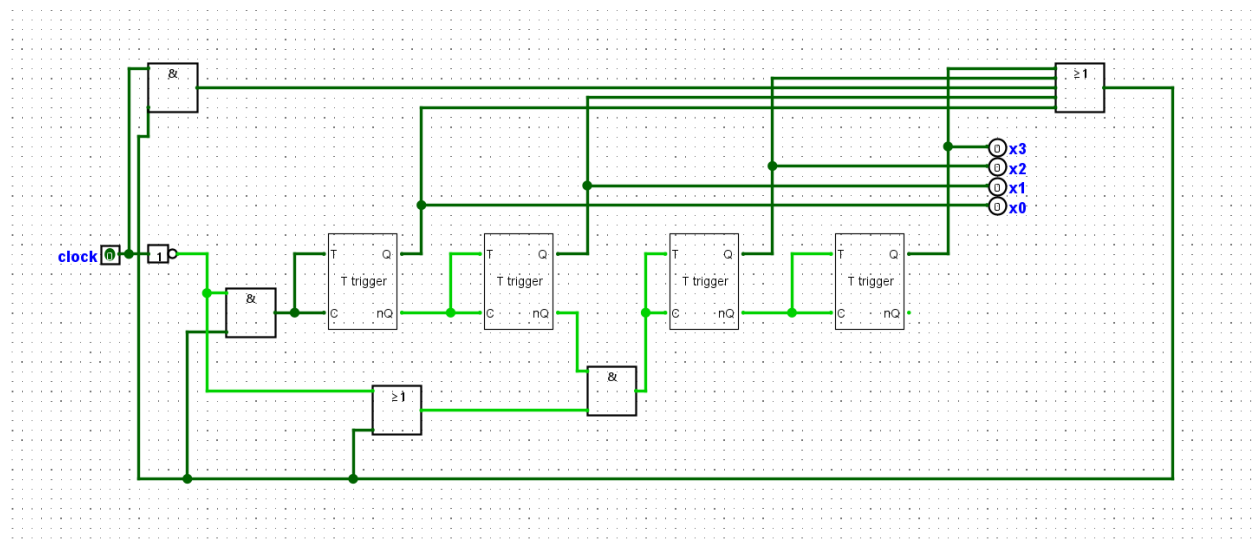


Рисунок 12

Теперь я дополнительно подаю в ogAns И от предыдущего значения ogAns и значения на входе. При переходе выходного значения от 1 к 0, на 3 и 4 триггеры будет постоянно подаваться 1, благодаря чему они не изменят своего значения (что нам и нужно). Когда же выходное значение будет переходить из 0 в 12, в 3 и 4 триггеры подастся 0, из-за чего они изменят свое значение.

Временная диаграмма итоговой схемы:

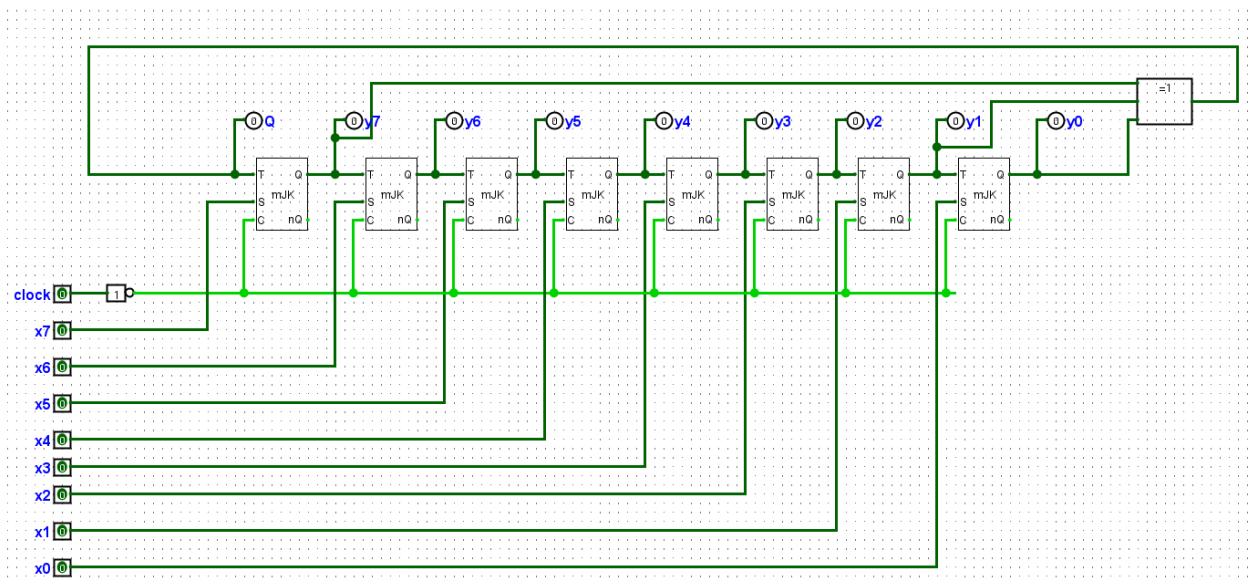


Рисунок 14 – Итоговая схема

Для начала разберемся, какие входы и выходы за что отвечают.

- 1) Входы $x_7 - x_0$ позволяют задать исходное значение для регистра.
- 2) Выходы $y_7 - y_0$ показывают, какие биты записаны в каждом из наших триггеров.
- 3) Выход Q - очередной бит, сгенерированный нашим регистром, который в результате «пойдет дальше».
- 4) Вход $clock$ - при значении 1 запускает регистр, при 0 выключает.

Идея схемы: хранить биты регистра в триггерах, а при очередном сдвиге присваивать каждому триггеру значение предыдущего. Заметим, что, чтобы приостановить работу триггеров, достаточно подать в $C - 1$ (что и делает $clock$). Следуя из конфигурации, я взял хог из 7, 1, 0 битов и подал его на вход к самому первому триггеру (выход Q). Т.к все битики регистра равняются нулю, нужно задать начальное значение для них. Для этого достаточно подать входы $x_7 - x_0$ в S каждого из триггеров.

Инструкция для задания начального значения:

- 1) Подать нужные 1 и 0 на входы $x_7 - x_0$ (Рисунок 15)
- 2) Перевести $clock$ из 0 в 1 (Рисунок 16). Тогда все значения $x_7 - x_0$ «протолкнутся» в триггеры.
- 3) Перевести входы $clock$, $x_7 - x_0$ в 0 (Рисунок 17)

 


Рисунок 15

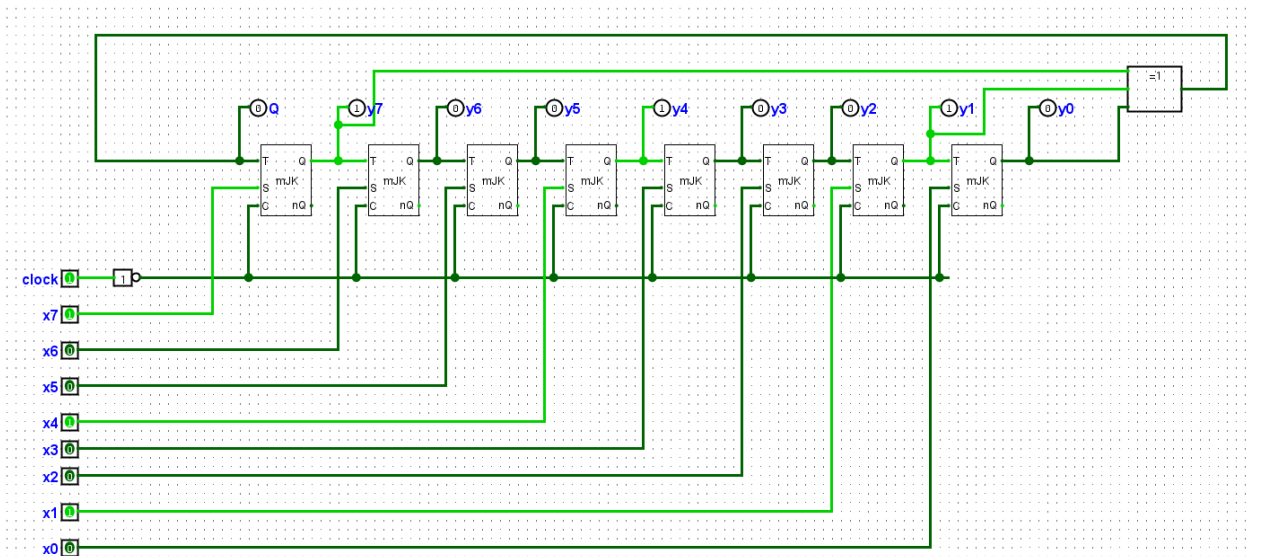


Рисунок 16

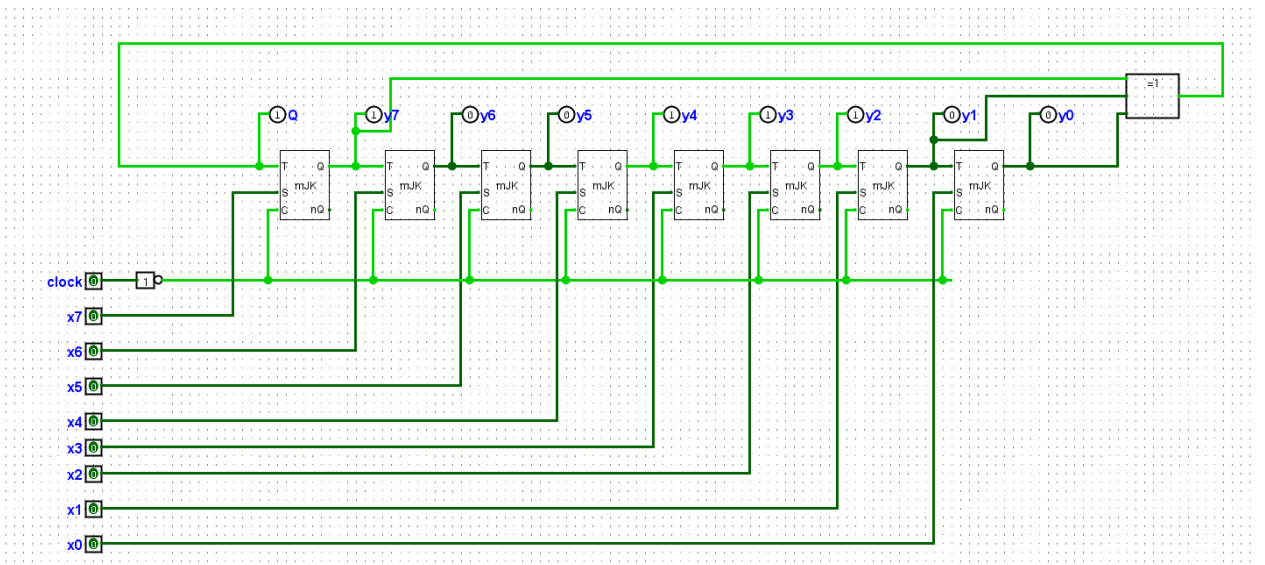


Рисунок 17